



### 3. Übungsblatt

#### Aufgabe 1 Minimierung: Karnaugh–Veitch-Diagramme

7-Segment-Anzeigen können zur Darstellung von Dezimalzahlen eingesetzt werden. Um die Segmente korrekt anzusprechen, wird ein sogenannter Decoder benötigt, der die binär kodierten Dezimalzahlen, die an den vier Eingabeleitungen ( $A, B, C, D$ ) anliegen, in die Ansteuerung der 7-Segment-Anzeige umwandelt. Die Wahrheitstafel für einen solchen Decoder ist gegeben als (“×“ in der Wahrheitstafel entspricht “don’t care”):

Eingabe				Segmente						
$D$	$C$	$B$	$A$	$a$	$b$	$c$	$d$	$e$	$f$	$g$
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	×	×	×	×	×	×	×
1	0	1	1	×	×	×	×	×	×	×
1	1	0	0	×	×	×	×	×	×	×
1	1	0	1	×	×	×	×	×	×	×
1	1	1	0	×	×	×	×	×	×	×
1	1	1	1	×	×	×	×	×	×	×

7-Segment-Digitalanzeige

  

- Stellen Sie die Booleschen Funktionen für die Segmente  $c$  und  $e$  auf!
- Minimieren Sie die Funktionen aus a) mit Hilfe Boolescher Algebra!
- Minimieren Sie die Funktionen aus a) mit Hilfe von Karnaugh–Veitch-Diagrammen!
- Zeichnen Sie die Schaltungen für die optimierten Funktionen aus b) und c)!

#### Aufgabe 2 Minimierung: Quine–McCluskey-Algorithmus

Minimieren sie die Boolesche Funktion (disjunktive Normalform)

$$f(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} \vee \overline{A}\overline{B}\overline{C}D \vee \overline{A}\overline{B}C\overline{D} \vee \overline{A}\overline{B}CD \vee \overline{A}B\overline{C}\overline{D} \vee \overline{A}B\overline{C}D \vee \overline{A}BC\overline{D} \vee \overline{A}BCD \vee A\overline{B}\overline{C}\overline{D} \vee A\overline{B}\overline{C}D \vee AB\overline{C}\overline{D} \vee AB\overline{C}D \vee ABC\overline{D} \vee ABCD$$


mit Hilfe des Quine–McCluskey-Algorithmus!

- Wie viele Primimplikanten gibt es und welche sind dies?
- Wie viele *wesentliche* Primimplikanten gibt es und welche sind dies?
- Reichen die *wesentlichen* Primimplikanten aus, um die Funktion darzustellen? Begründen Sie Ihre Antwort!
- Mit welchen Einsichten kann man es in diesem Fall ggf. vermeiden, Petricks Algorithmus ausführen zu müssen?
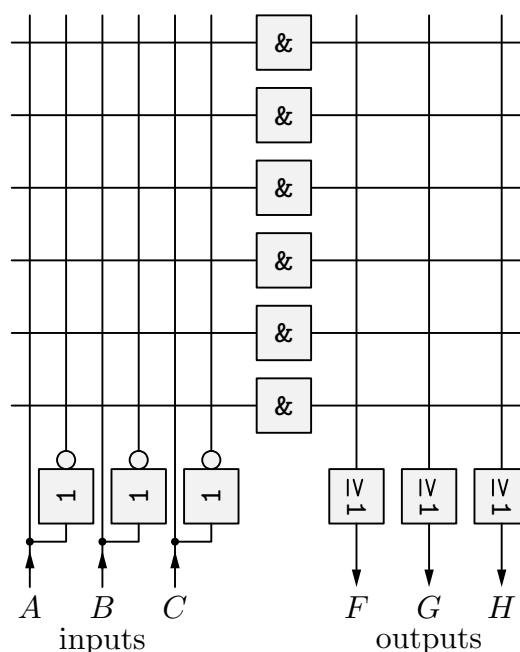
### Aufgabe 3 Programmierbare Logikarrays (PLA)

Realisieren Sie die folgenden Funktionen in einem programmierbaren Logikarray (PLA, siehe unten). Markieren Sie die Kreuzungspunkte in den beiden Matrizen (AND-Gitter und OR-Gitter), die verbunden werden müssen.

- $F = \overline{A}C \vee AB$
- $G = \overline{A}C \vee \overline{B}C \vee A$
- $H = A \vee BC \vee \overline{C}$



### Aufgabe 4 Hardware Description Language (HDL)

Alle zur Arbeit mit HDL nötigen Informationen finden Sie auf

<http://www.nand2tetris.org/chapters>

(lesen Sie insbesondere die Anhänge A und B) sowie die zugehörige Software auf

<http://www.nand2tetris.org/software.php>

- Implementieren Sie die primitiven Gatter NOT, AND und OR lediglich mit Hilfe von NAND-Gattern in HDL.
- Implementieren Sie NOR und einen Multiplexer in HDL.
- Schreiben Sie Tests (Appendix B), um Ihre Gatter auf Korrektheit zu überprüfen.
- Implementieren Sie die Funktion  $(a \wedge \overline{b}) \vee (b \wedge c) \vee (\overline{a} \wedge \overline{b})$